

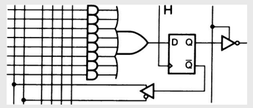
Entrées / Sorties séquentielles, à registre




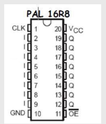

Entrées / Sorties combinatoires

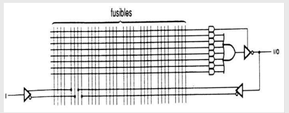



PAL 16L8

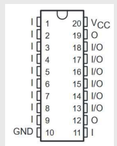

Entrées / Sorties versatiles


Macro-cellule

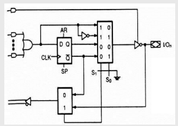


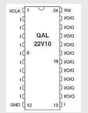

GAL
(Generic Array Logic)
ou (Gate Array Logic)

FPGA
(Field Programmable Gate Array)

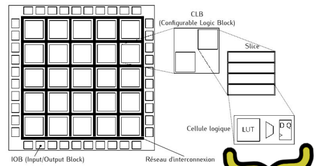

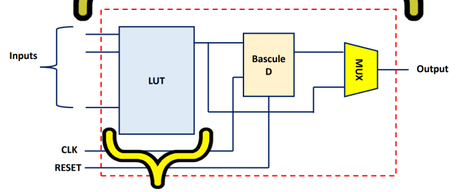


PLD
(Programmable Logical Device)

SPLD
(Simple PLD)

CPLD
(Complex PLD)


PAL
(Programmable Array Logic)

Matrice OU **fixe**

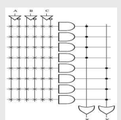



Matrice ET **programmable**

Exemple de LUT à 3 entrées

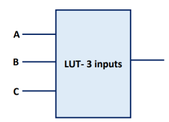


Mémoire RAM

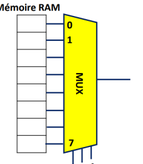

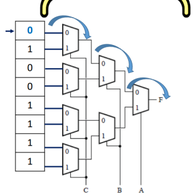

PLA
(Programmable Logic Array)


Matrice OU **programmable**

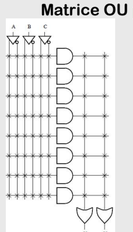

Matrice ET **programmable**

PROM
(Programmable Read Only Memory)

Matrice OU **programmable**

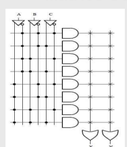

Matrice ET **fixe**