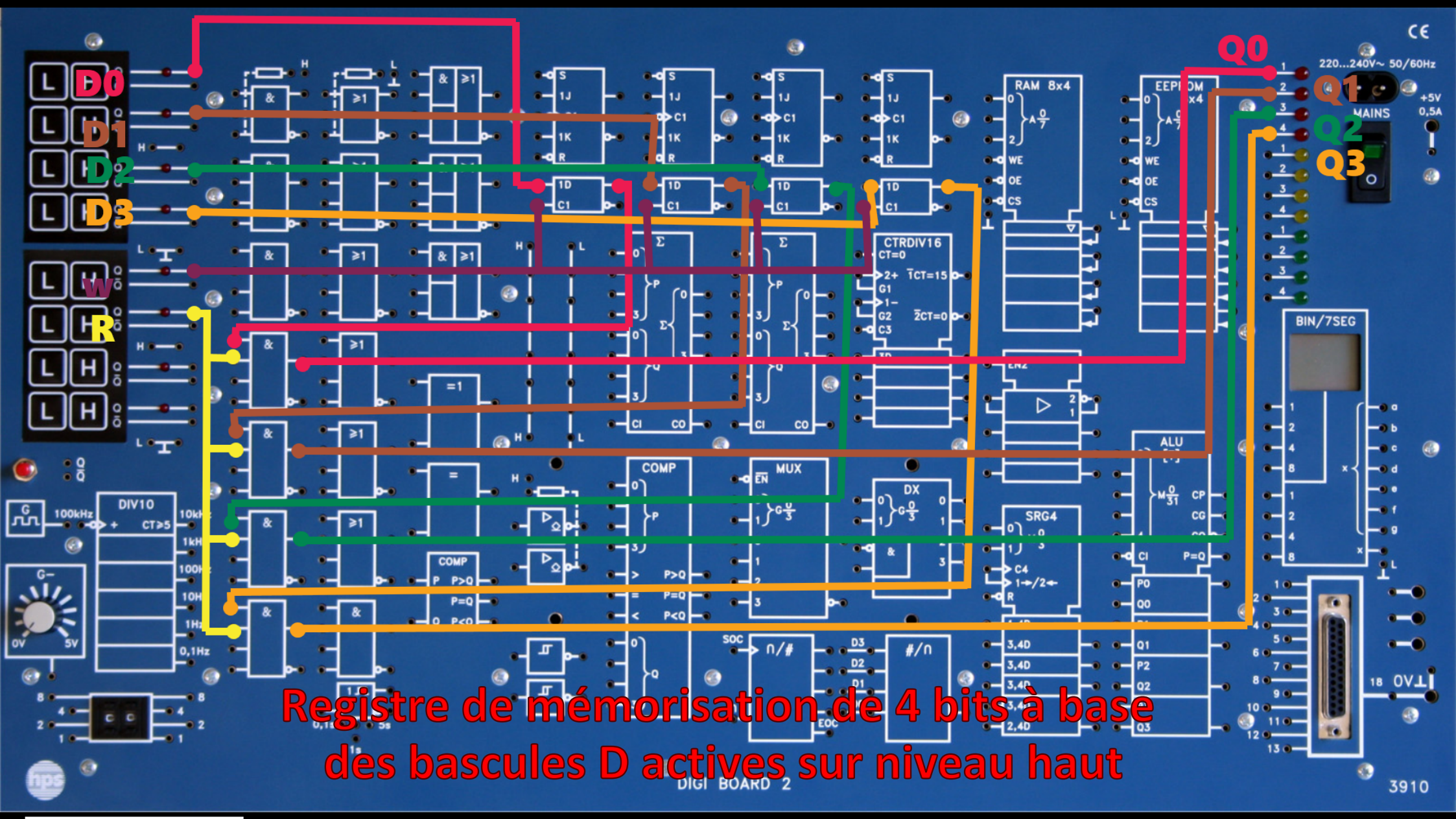

D0
D1
D2
D3
W
R
Q0
Q1
Q2
Q3
Registre de mémorisation de 4 bits à base
des bascules D actives sur niveau haut
DIGI BOARD 2
3910

✅Pour l'écriture (Stockage de données) dans la mémoire RAM:

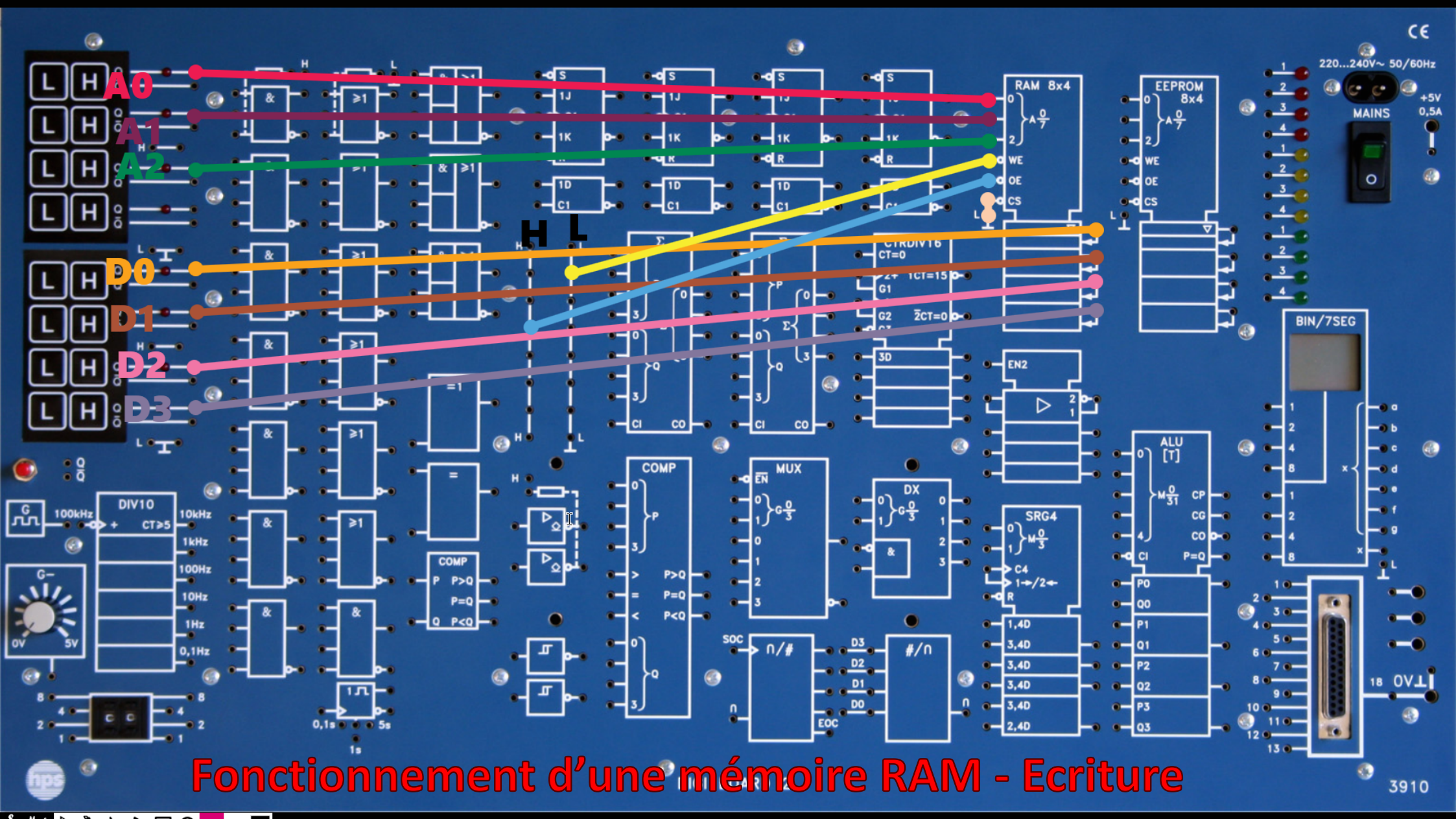
- Au début, WE(bar) et OE(bar) doivent être tous les deux à l'état logique 1.

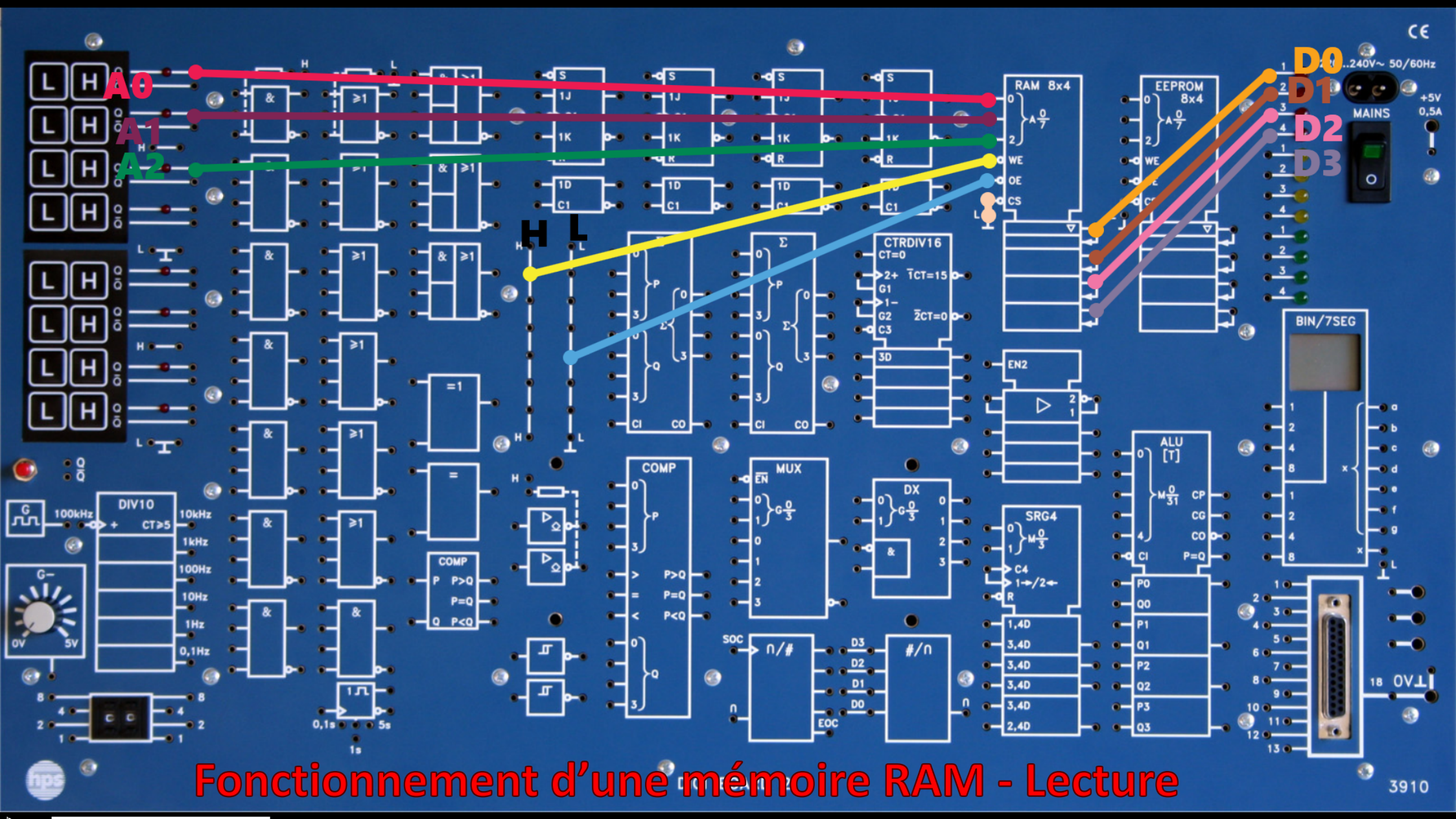
- Ensuite, il faut entrer l'adresse [A2-A1-A0] et l'information à mémoriser [D3-D2-D1-D0].

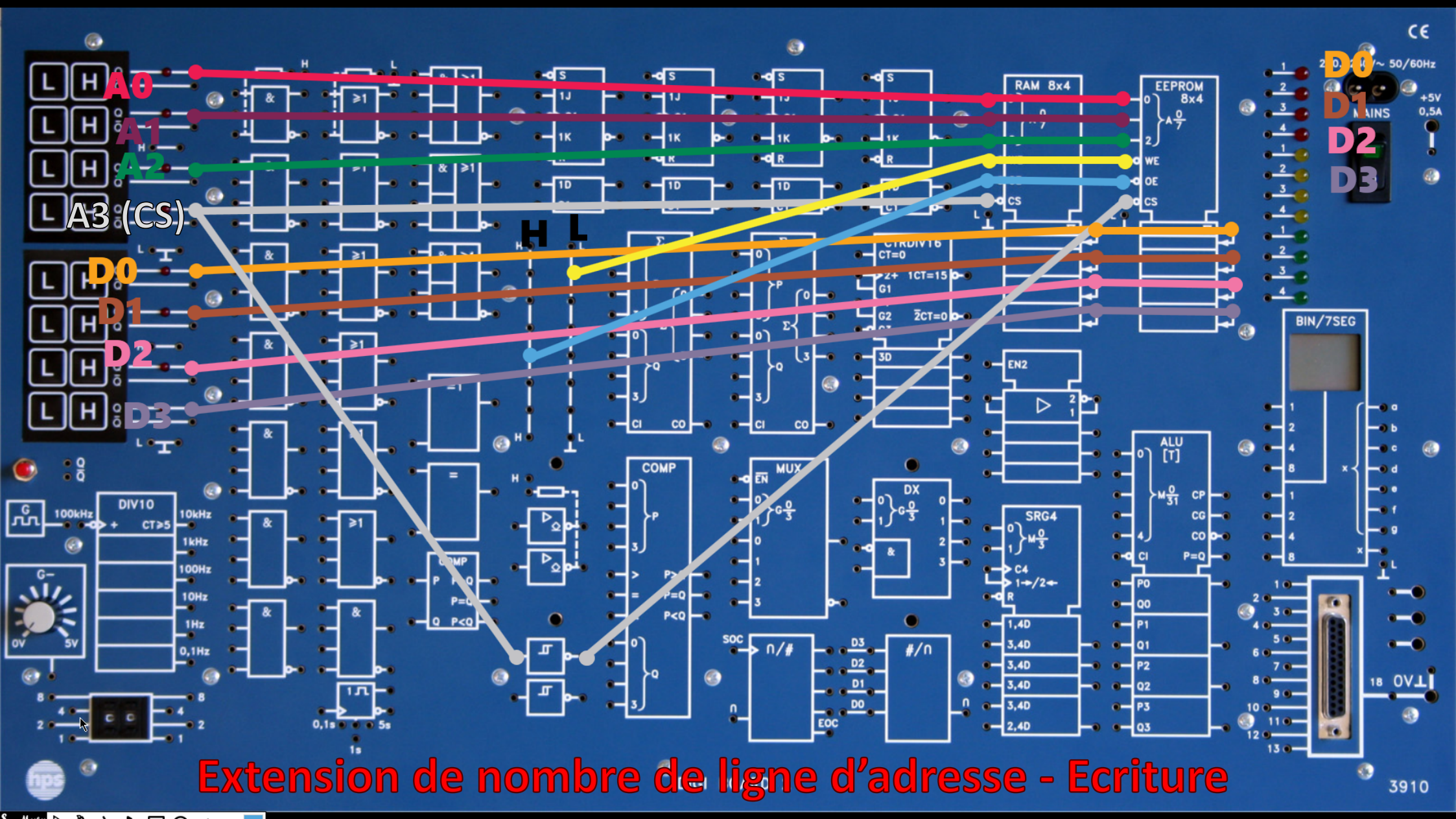
- Puis passer WE(bar) à l'état logique 0 et attendre environ 3 secondes pour que l'écriture soit effectuée.

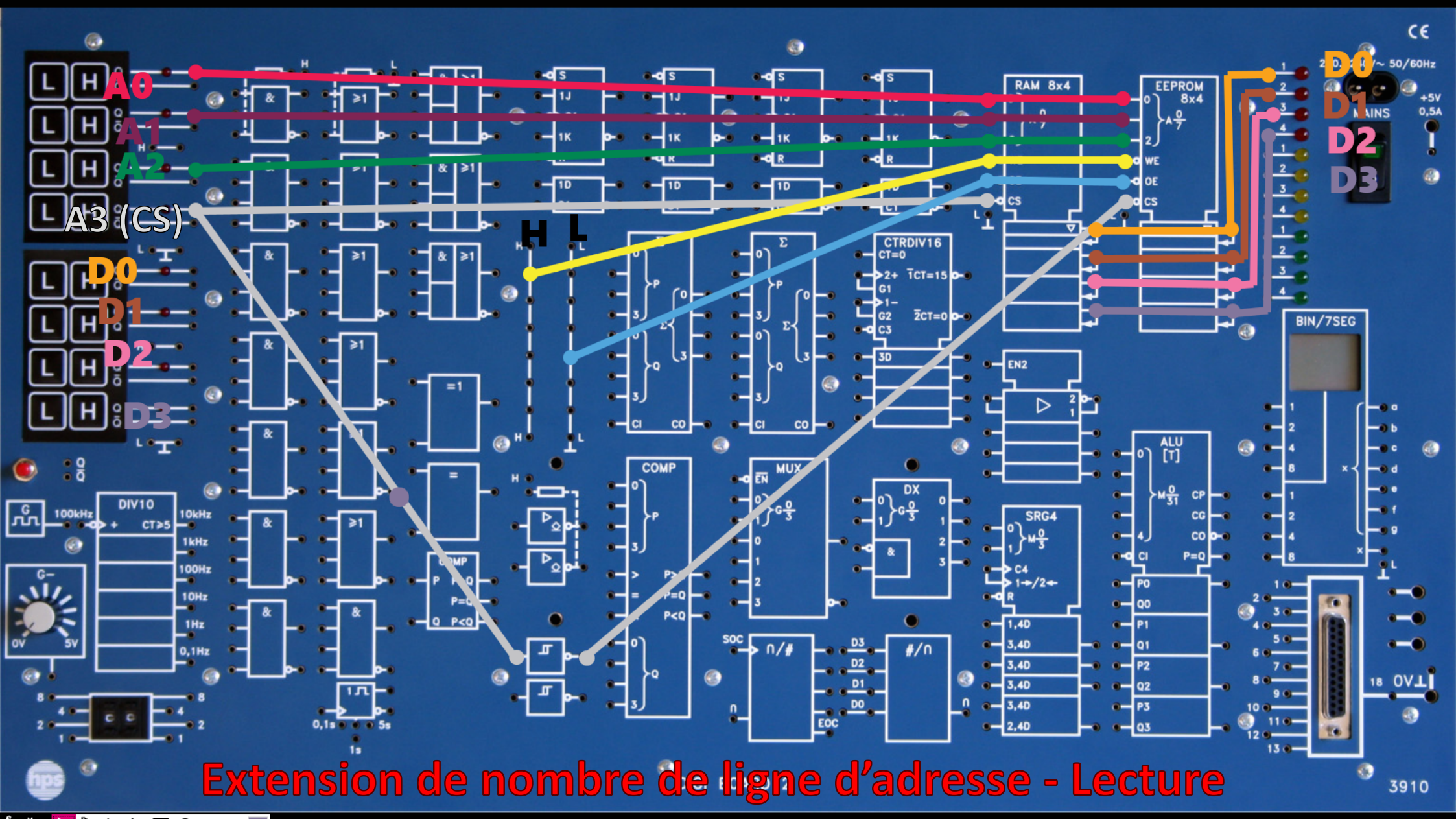
- Puis nous transférons à nouveau WE à l'état logique 1 pour entrer l'adresse [A] et l'information à mémoriser [D] suivante.

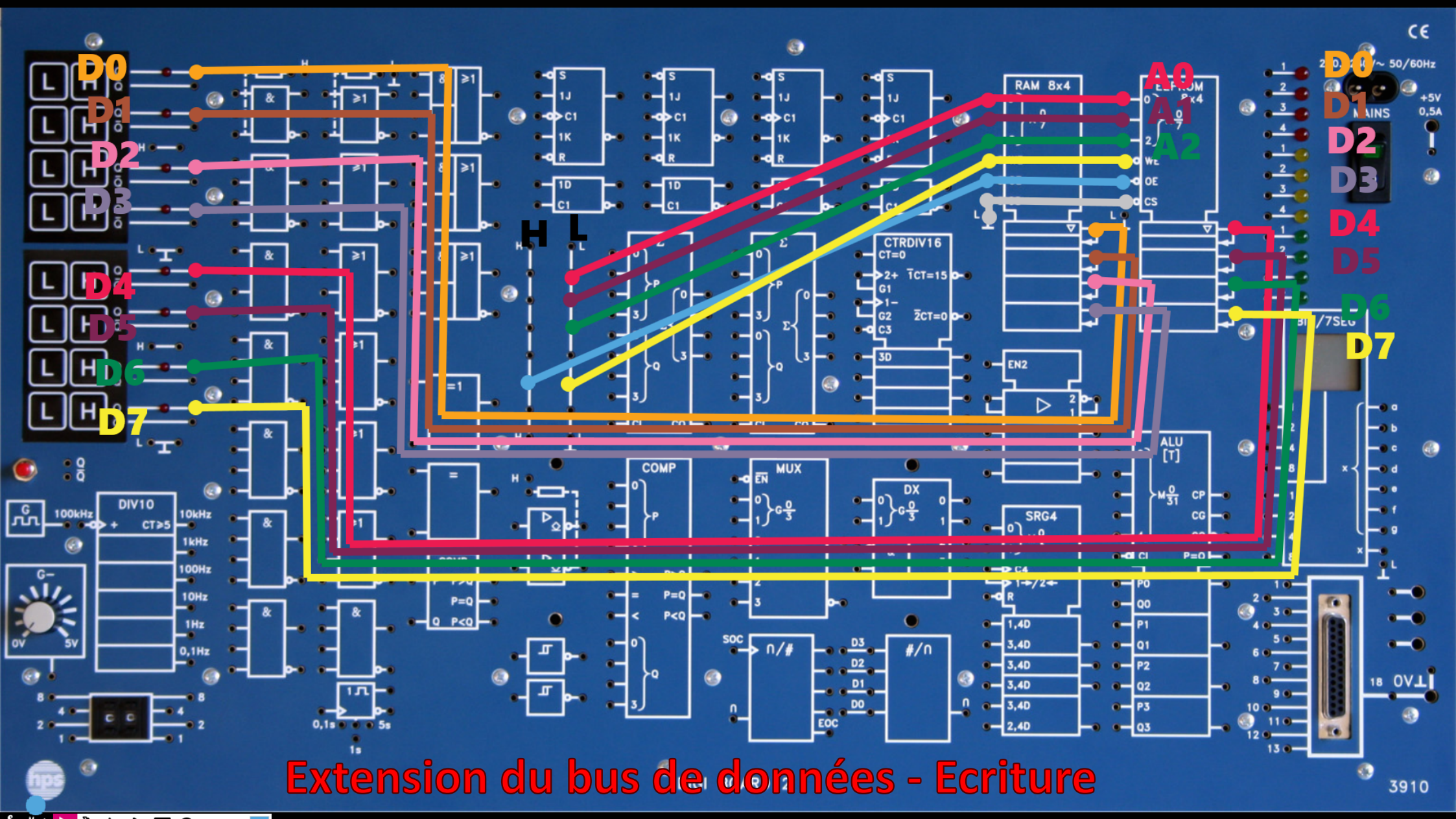
- Et nous continuons ainsi jusqu'à ce que toutes les informations du tableau soient remplies.

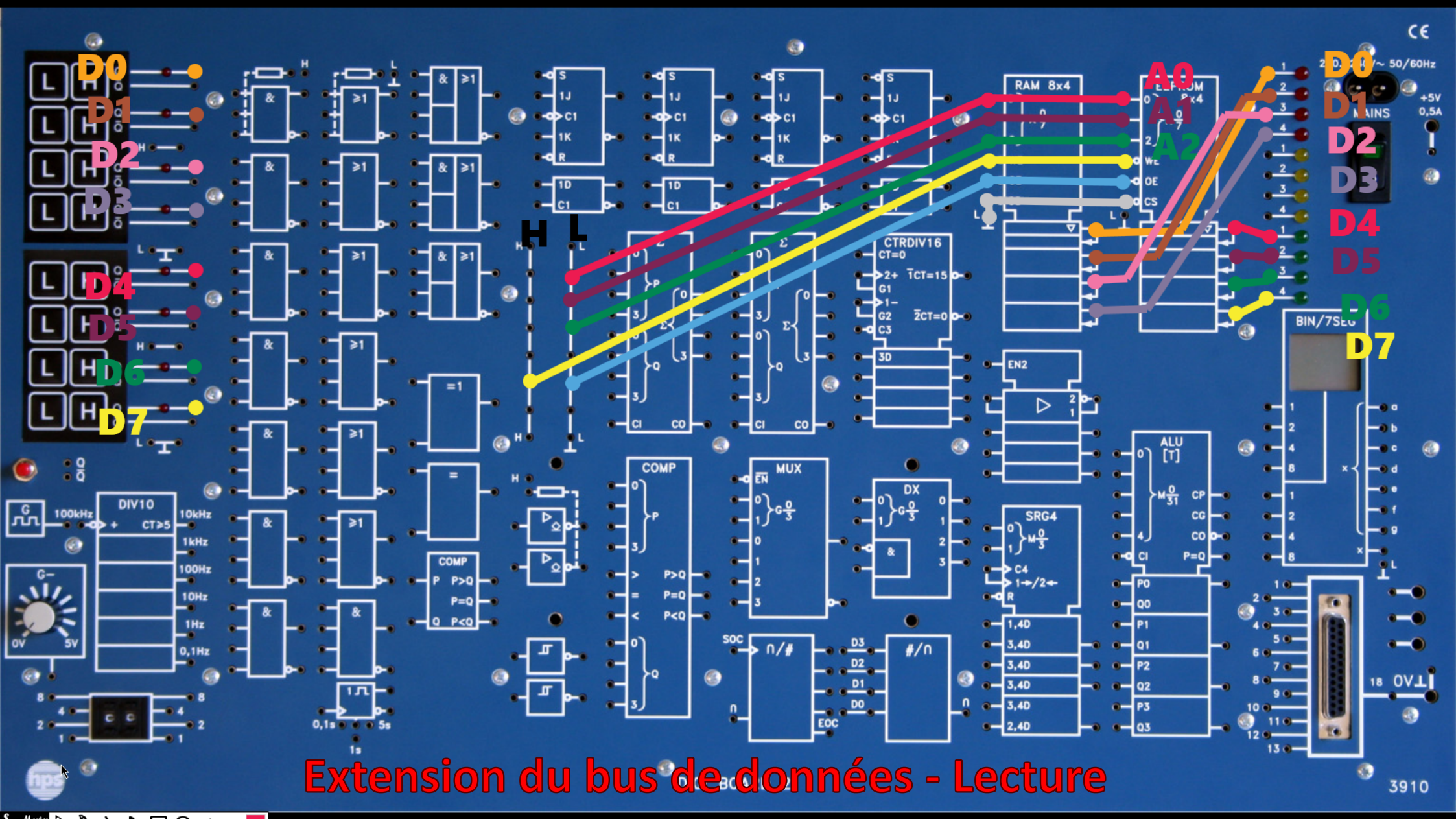

A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
H L
RAM 8x4
EEPROM 8x4
220...240V~ 50/60Hz
MAINS
+5V
0,5A
BIN/7SEG
DIV10
100kHz
10kHz
1kHz
100Hz
10Hz
1Hz
0,1Hz
COMP
MUX
DX
SRG4
ALU
[T]
CTRDIV16
EN2
3910
Fonctionnement d’une mémoire RAM - Ecriture

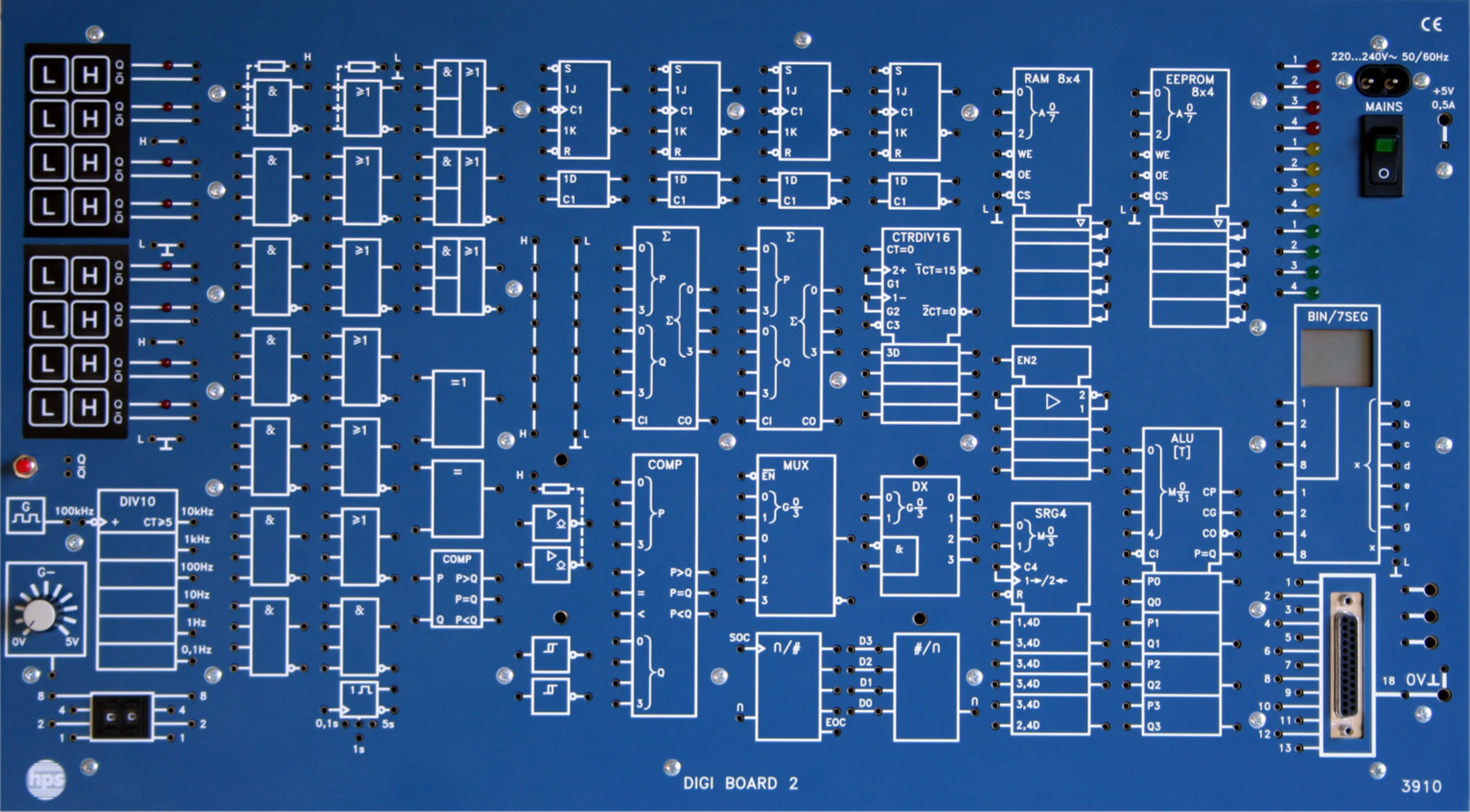

A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
H
L
RAM 8x4
EEPROM 8x4
CTRDIV16
COMP
MUX
DX
SRG4
ALU
[T]
BIN/7SEG
DIV10
100kHz
10kHz
1kHz
100Hz
10Hz
1Hz
0,1Hz
MAINS
+5V
0,5A
Fonctionnement d’une mémoire RAM - Lecture
3910


A0
A1
A2
A3 (CS)
D0
D1
D2
D3
H L
RAM 8x4
EEPROM 8x4
CTRDIV16
COMP
MUX
DX
ALU
SRG4
BIN/7SEG
DIV10
Extension de nombre de ligne d'adresse - Ecriture


A0
A1
A2
A3 (CS)
D0
D1
D2
D3
RAM 8x4
EEPROM 8x4
CTRDIV16
COMP
MUX
DX
SRG4
ALU
BIN/7SEG
DIV10
Extension de nombre de ligne d'adresse - Lecture


D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
H
L
RAM 8x4
CTRDIV16
COMP
MUX
DX
ALU
SRG4
DIV10
100kHz
10kHz
1kHz
100Hz
10Hz
1Hz
0,1Hz
0,1s
5s
1s
0V
5V
+5V
0,5A
MAINS
50/60Hz
3910
Extension du bus de données - Ecriture


D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
H
L
RAM 8x4
CTRDIV16
COMP
MUX
DX
SRG4
ALU
BIN/7SEG
DIV10
100kHz
10kHz
1kHz
100Hz
10Hz
1Hz
0,1Hz
0V
5V
+5V
0,5A
MAINS
50/60Hz
Extension du bus de données - Lecture
3910


CE
220...240V~ 50/60Hz
MAINS
+5V
0,5A
RAM 8x4
EEPROM 8x4
BIN/7SEG
DIGI BOARD 2
3910